
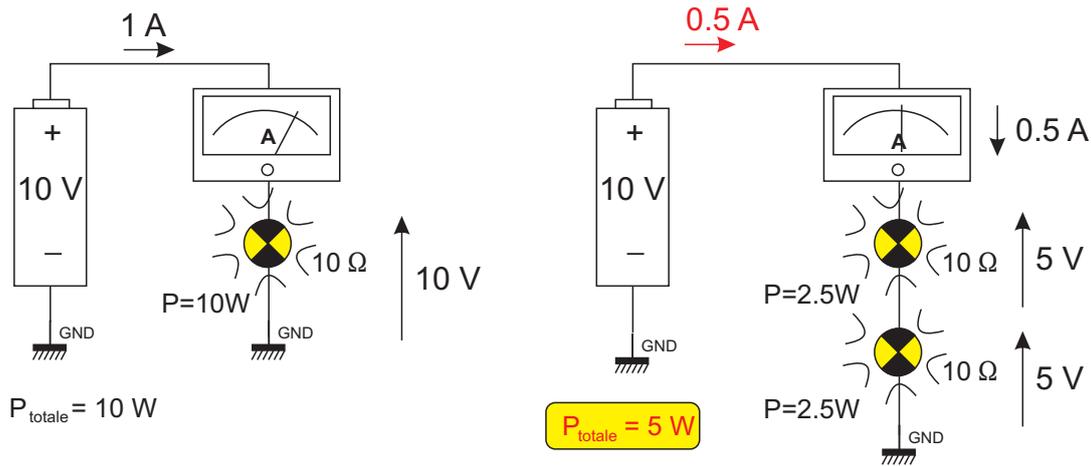


Montage en série ou en parallèle?

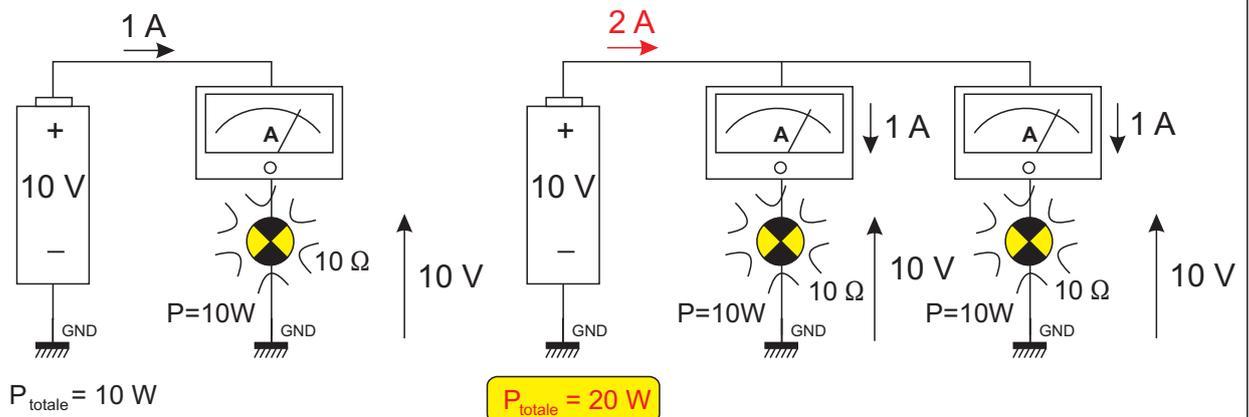- ① Dans un montage en **SERIE**, les tensions sont divisées et le courant diminue.
En résumé, la **PUISSANCE CONSOMMÉE DIMINUE**.



- ② Dans un montage en **PARALLELE** (//) la tension reste constante, et le courant augmente.
En résumé, la **PUISSANCE CONSOMMÉE AUGMENTE**.




Montage en série ou en parallèle?

Une installation EDF domestique

=> Tous les branchements se font en Parallèle.

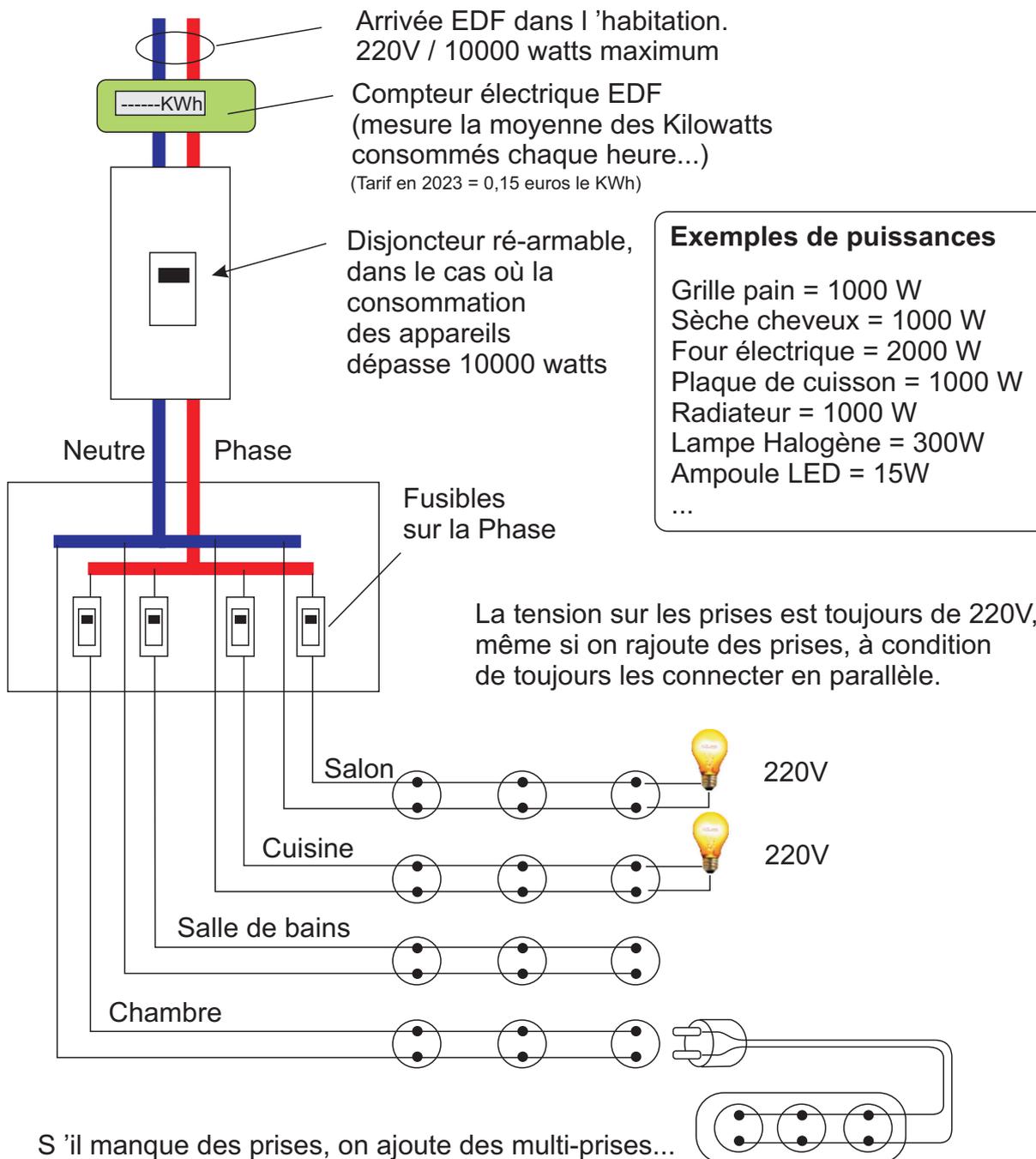⚠ Attention , ne jamais toucher au 220 volt! ⚠



Ceci est un schéma de principe, il manque les prises de terre obligatoires pour les pièces humides (Cuisine, Salle d'eau...).